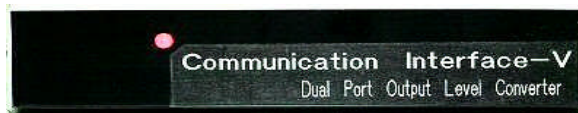


Main PC



Line In

com-3



com-1

com-3


REMORT



KEY

ACC(1)

ACC(1) AF out

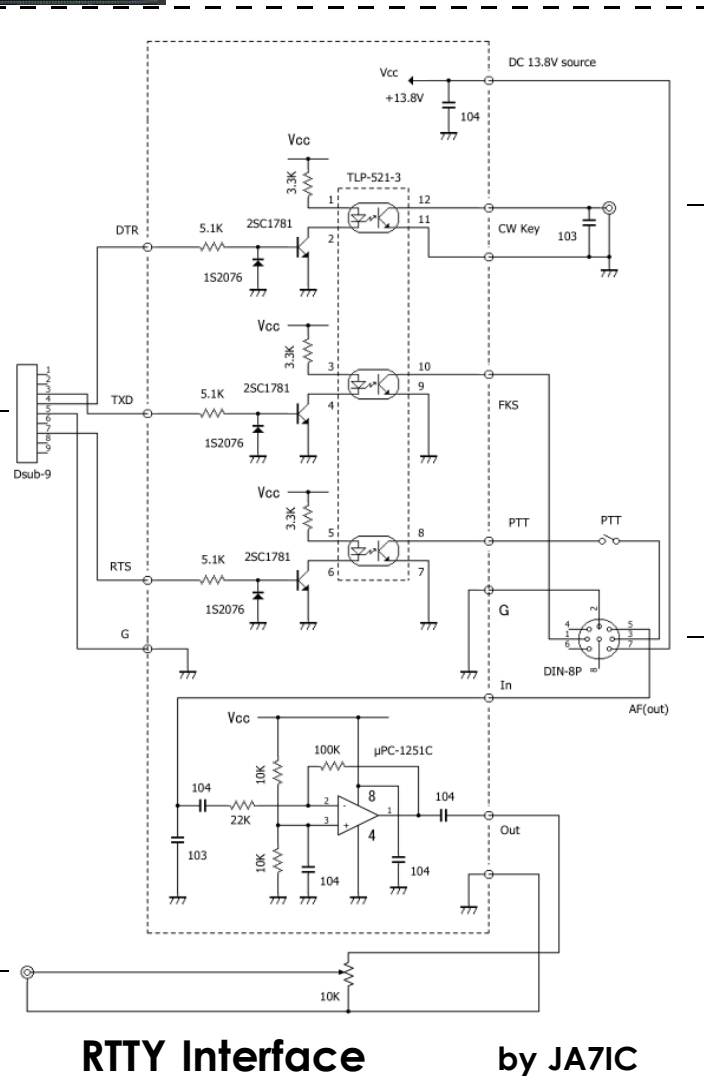

RTTY Interface

by JA7IC

もし貴方がこの回路を使う場合

- ① Key回路はCW用でRTTYには不要です
- ② Din 8pの接続はIC-756PROのACC(1)に
同じ番号どうしを接続する事が出来ます
ICOM以外の場合は記号参照下さい
- ③ PTTスイッチはCW運用時OFF、RTTY運用時ON
- ④ μPC1251C回路は、外部アンプ／SP使用時の
PC クロックノイズを遮断するために挿入した
もので、外部アンプ使わない場合は直結で
良い、但しPCのLininputにゲイン不足が有った
場合には有効です。